
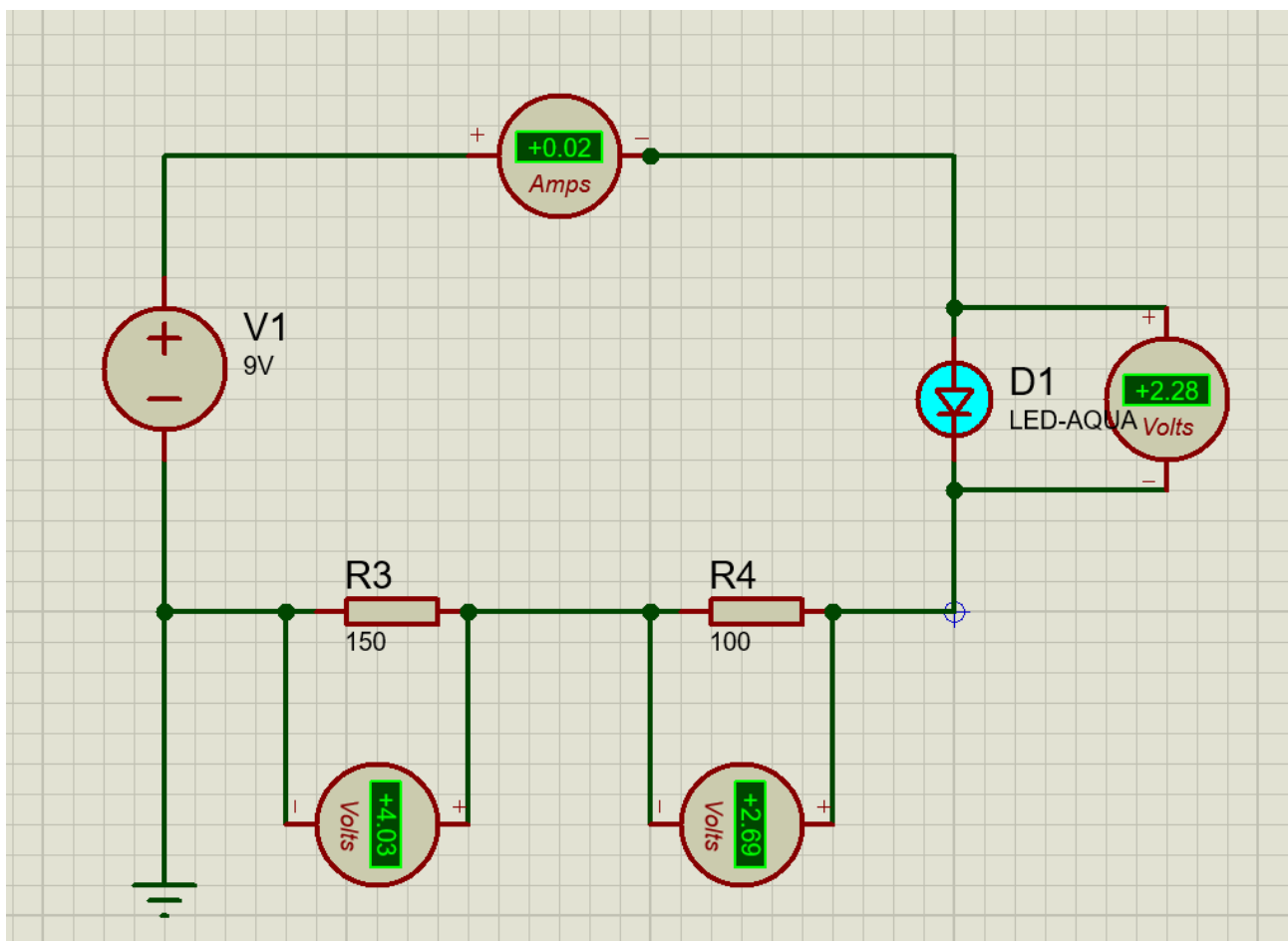

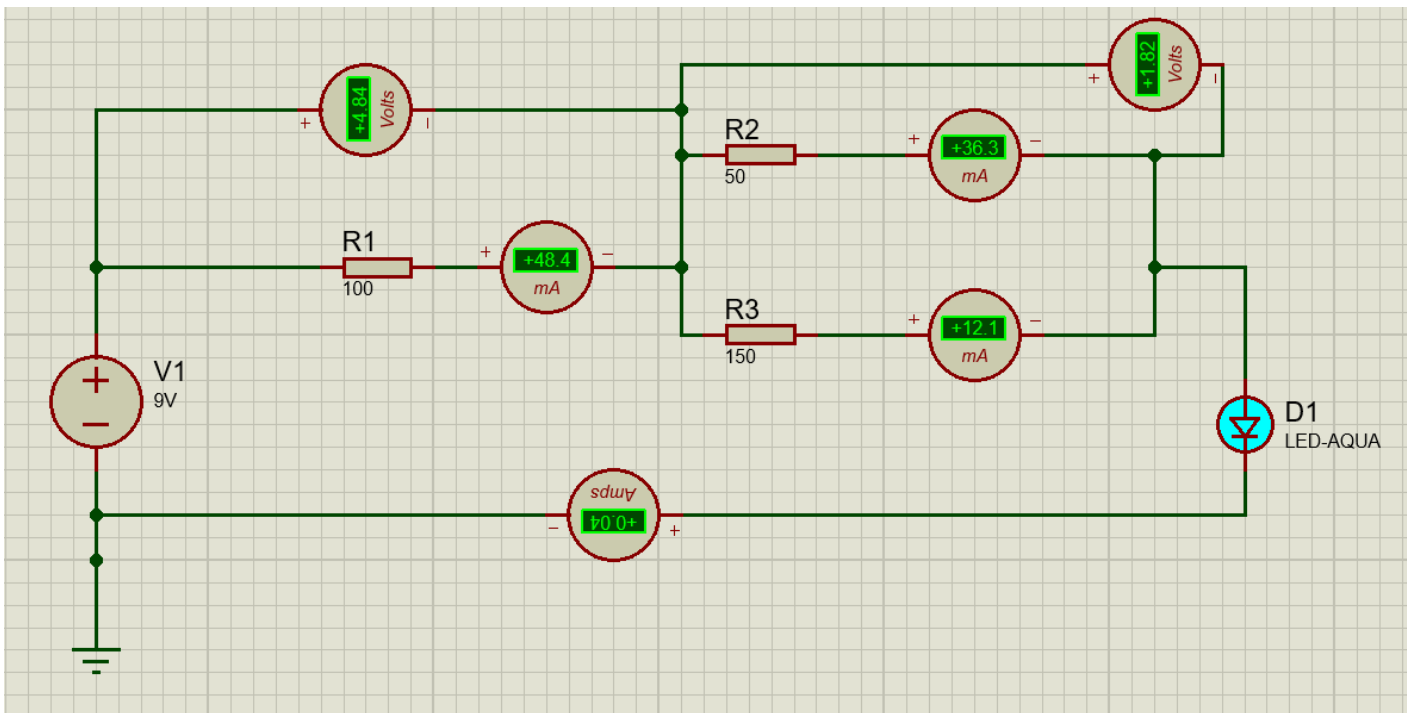
# Circuitos básicos de practica en Proteus 8


Encender en serie con resistencias para encender un led.




## Circuito básico mixto, con resistencias y un led.



## Circuito básico con capacitores.

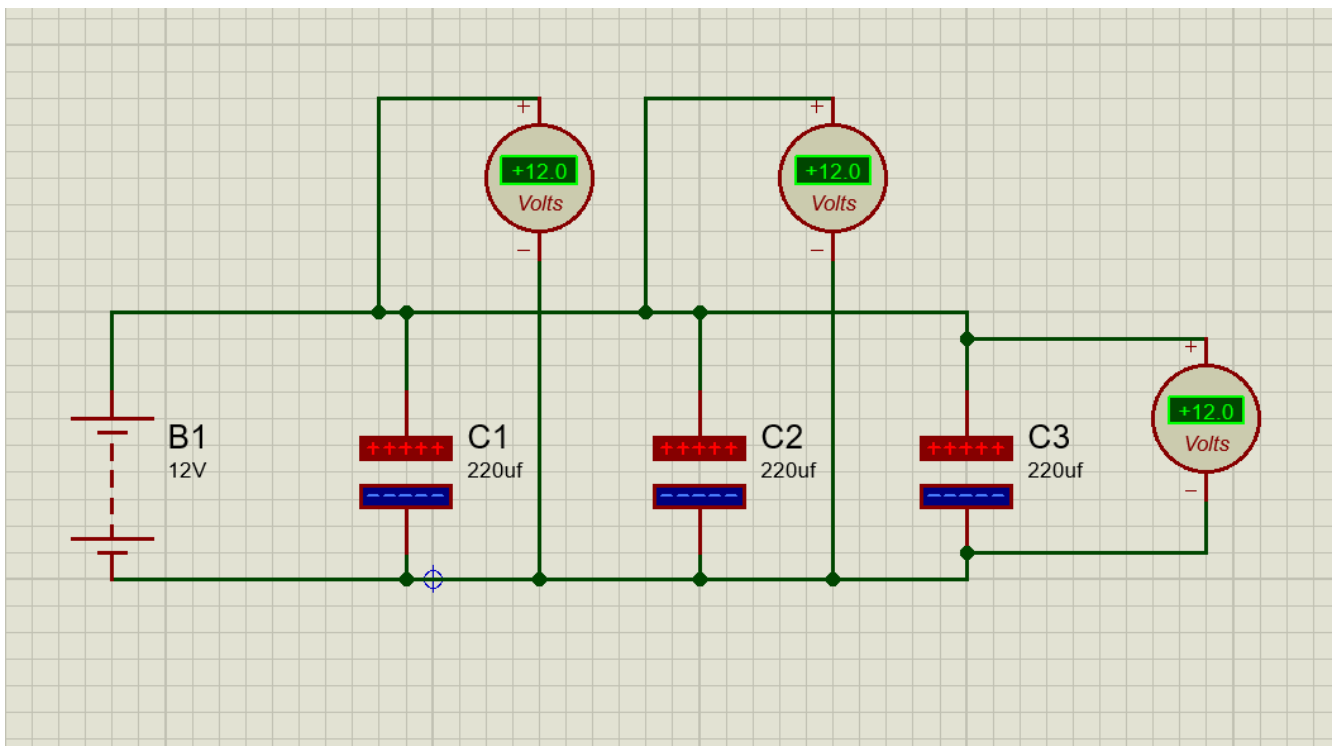

Circuito básico con Inductores.

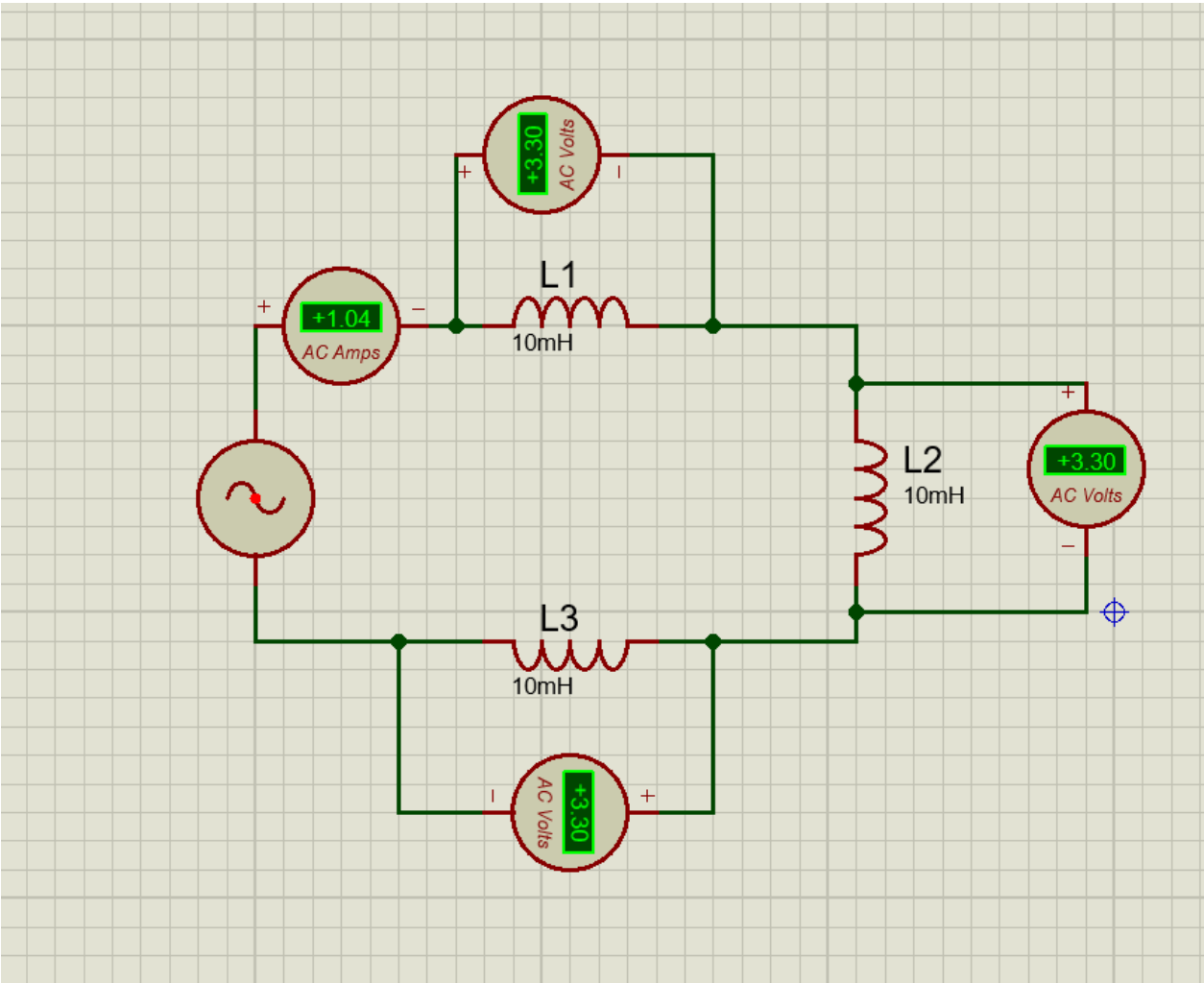

Circuito básico con un transformador.

